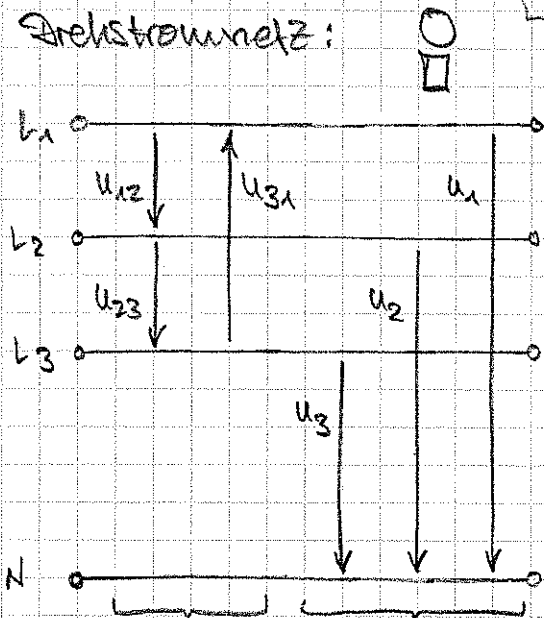


Drehstromnetz:




Außen-
leiterspan-
nungen

Strangspannungen

$$U_{st} = U_1 = U_2 = U_3 = 230V$$

$$U_L = U_{12} = U_{23} = U_{31} = \sqrt{3} U_{st} = 400V$$

Sternschaltung

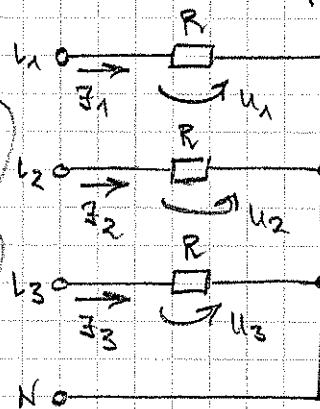

geg: $U_L = 400V$

$R = 20\Omega$

ges: I, P für Δ u. Δ

$$\begin{aligned} P &= 3 \cdot U \cdot I \\ &= 3 \cdot U_{st} \cdot \frac{U_{st}}{R} \\ &= 3 \cdot \frac{U_{st}^2}{R} \\ &= 3 \cdot \frac{U_L^2}{\sqrt{3}^2 R} \end{aligned}$$

$$P = \frac{U_L^2}{R} = \frac{(400V)^2}{20\Omega}$$


$$= \frac{160000 V^2 A}{20 \cancel{V}} = 8000 W$$

$P_{\Delta} = 8 kW$

$$I = I_1 = I_2 = I_3 = \frac{U_{st}}{R} = \frac{U_L}{\sqrt{3} R} = \frac{400V}{\sqrt{3} 20\Omega} = \frac{20}{\sqrt{3}} A$$

$I_{\Delta} = 11,55 A$

Dreieckschaltung

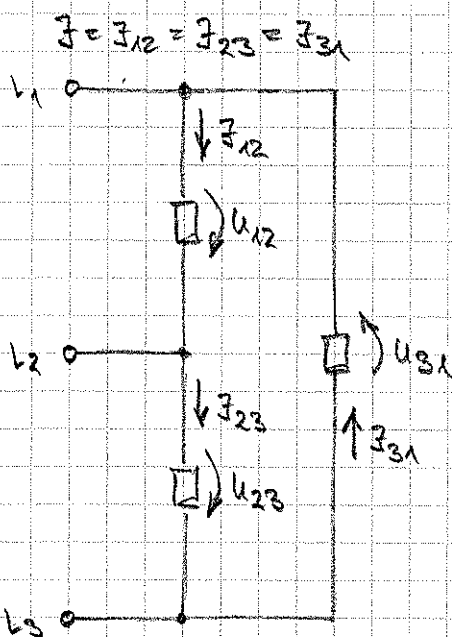


$$P = 3 \cdot U \cdot I = 3 \cdot U_L \cdot I = 3 \cdot U_L \cdot \frac{U_L}{R}$$

$$P = 3 \cdot \frac{U_L^2}{R} = 3 \cdot \frac{(400V)^2}{R}$$

$$P = \frac{3 \cdot 160000 V^2 A}{20 \cancel{V}} = 24000 W$$

$P_{\Delta} = 24 kW$
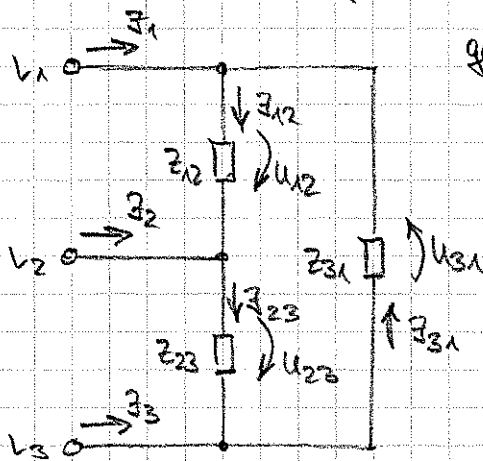
$$I = \frac{U_L}{R} = \frac{400V}{20\Omega} \Rightarrow \underline{\underline{I_{\Delta} = 20 A}}$$



geg: $Z_{12} = -j|X_c|$

$R = |X_c| = X_L = 100 \Omega$

$Z_{23} = R$

$U_1 = 400V$

$Z_{31} = R + jX_L$

ges: $I_1 = \{I_1, I_2, I_3\}$ mit $\varphi_{12} = 0$
+ Zeigerdiagramm

$$I_{12} = \frac{U_{12}}{Z_{12}} = -\frac{U_{12}}{j|X_c|} = -\frac{400V \exp(0)}{100\Omega \exp(j\frac{\pi}{2})} = -4A \exp(-j\frac{\pi}{2}) = 4A \exp(j\frac{\pi}{2}) = 4Aj$$

$$I_{23} = \frac{U_{23}}{Z_{23}} = \frac{U_{23}}{R} = \frac{400V \exp(-j\frac{2\pi}{3})}{100\Omega} = 4A \exp(-j\frac{2\pi}{3})$$

$$= 4A (\cos(-\frac{2\pi}{3}) + j \sin(-\frac{2\pi}{3}))$$

$$I_{31} = \frac{U_{31}}{Z_{31}} = \frac{U_{31}}{R + jX_L}$$

$$= \frac{400V \exp(j\frac{2\pi}{3})}{100\Omega (1 + j)} = \frac{400V \exp(j\frac{2\pi}{3})}{100 \cdot 72\Omega \exp(j\frac{\pi}{4})} = \frac{4}{72} A \exp(j(\frac{2}{3}\pi - \frac{\pi}{4}))$$

$$= \frac{4}{72} A \exp(j\frac{5}{12}\pi) = \frac{4}{72} A (\cos(\frac{5}{12}\pi) + j \sin(\frac{5}{12}\pi)) = 0,732A + 2,732Aj$$

$$I_1 = I_{12} - I_{31} = -0,732A + j(4 - 2,732)A = (-0,732 + j1,268)A = 1,464A \cdot \exp(j\frac{2}{3}\pi)$$

$$I_2 = I_{23} - I_{12} = -2A + j(-3,464 - 4)A = (-2 - j7,464)A$$


$$= 7,93A \exp(j-\frac{9}{12}\pi) = 7,93A \exp(-j105^\circ)$$


$$I_3 = I_{31} - I_{23} = 0,732A + 2A + j(2,732 + 3,464)A$$


$$= (2,732 + j6,196)A$$

$$= 6,772A \exp(j1,156)$$

$$= 6,772A \exp(j66,3^\circ)$$

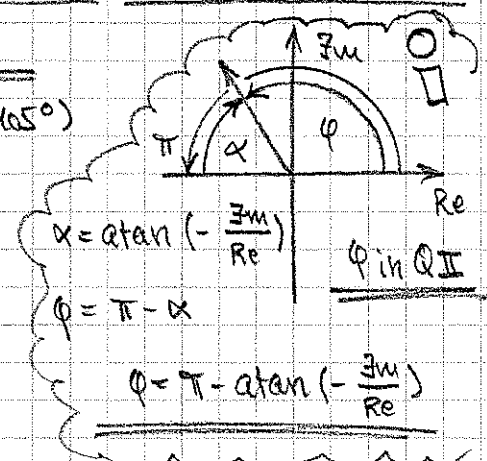

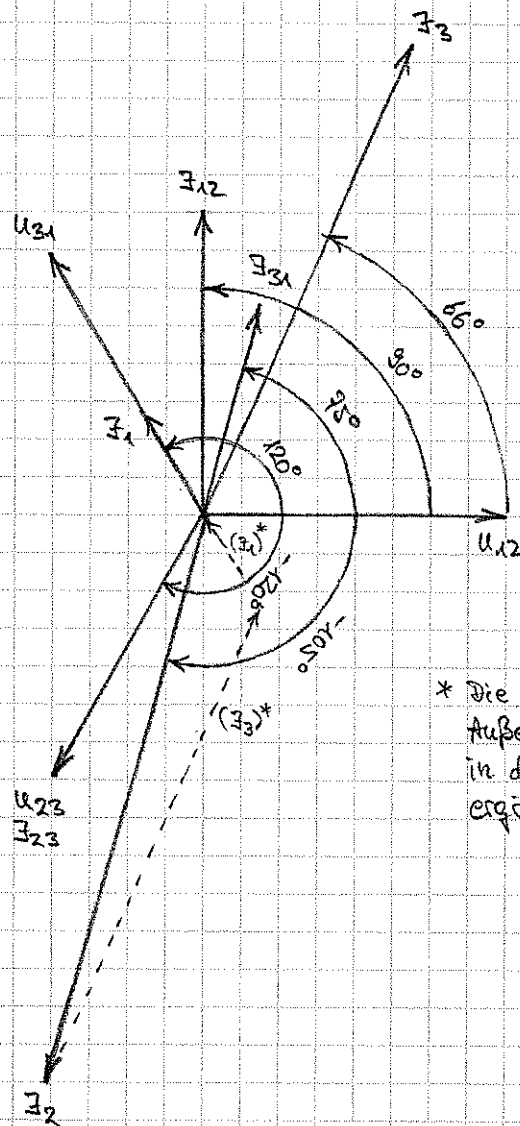

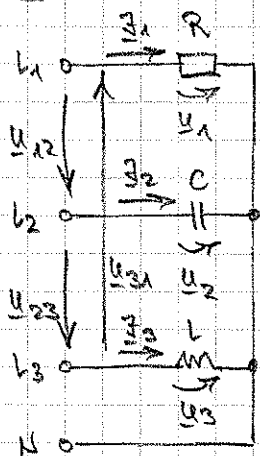

geg: $R = |X_L| = |X_C| = 100 \Omega$

$U_{12} = U_{23} = U_{31} = U_L = 400V$

$U_1 = U_2 = U_3 = U_{st} = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{400V}{\sqrt{3}}$

$Z_1 = R$

$Z_2 = -j|X_C|$

$Z_3 = j|X_L|$

Ansatz: $P_\Sigma = \operatorname{Re}\{S_\Sigma\} = \operatorname{Re}\{S_1 + S_2 + S_3\}$

$Q_2 = \operatorname{Im}\{S_2\}$

$Q_3 = \operatorname{Im}\{S_3\}$

$Q_\Sigma = \operatorname{Im}\{S_\Sigma\} = \operatorname{Im}\{S_1 + S_2 + S_3\}$

II Fehler im Seminar vom 27.05.2025

Falsch: $S = U \cdot I = \frac{U^2}{Z}$

Richtig: $S = U \cdot I^* = U \cdot \left(\frac{U}{Z}\right)^* = \frac{U \cdot U^*}{Z^*} = \frac{|U|^2}{Z^*}$

Der Strom geht konjugiert komplex in die Leistung ein!

$S_1 = \frac{|U_1|^2}{Z_1^*} = \frac{U_{st}^2}{R} = \frac{400^2 V^2}{3 \cdot 100 \Omega} = 533,3 W$

$S_2 = \frac{|U_2|^2}{Z_2^*} = \frac{U_{st}^2}{(j|X_C| \exp(-j\frac{\pi}{2}))^*} = \frac{U_{st}^2}{|X_C| \exp(j\frac{\pi}{2})} = \frac{U_{st}^2}{|X_C|} \exp(-j\frac{\pi}{2}) = -533,3 Wj$

$Q_2 = \operatorname{Im}\{S_2\} = -533,3 W$

$S_3 = \frac{|U_3|^2}{Z_3^*} = \frac{U_{st}^2}{(j|X_L| \exp(j\frac{\pi}{2}))^*} = \frac{U_{st}^2}{|X_L| \exp(-j\frac{\pi}{2})} = \frac{U_{st}^2}{|X_L|} \exp(j\frac{\pi}{2}) = 533,3 Wj$

$Q_3 = \operatorname{Im}\{S_3\} = 533,3 W$

$S_\Sigma = S_1 + S_2 + S_3 = 533,3 W (1 - j + j) = 533,3 W$

$P_\Sigma = \operatorname{Re}\{S_\Sigma\} = 533,3 W$

$Q_\Sigma = \operatorname{Im}\{S_\Sigma\} = 0$